

Physique-chimie – DS 4

- **Calculatrices interdites.**
- Toute A.N. sans **unité** ne comptera aucun point, et dégradera l'humeur du correcteur.
- Vérifiez l'**homogénéité** de vos relations.

I Filtre ADSL


Les lignes téléphoniques transportent à la fois les signaux téléphoniques vocaux (fréquences de 0 à 4 kHz), et les signaux informatiques pour l'ADSL par exemple (fréquences de 25 kHz à 2 MHz).

1 - Quel type de filtre faut-il utiliser pour récupérer seulement les signaux téléphoniques ? Les signaux informatiques ?

Proposer un bon choix de fréquence de coupure f_0 .

Un filtre ADSL sert à répartir les signaux entre le téléphone et la box ADSL. Il peut se décrire par le circuit ci-contre.

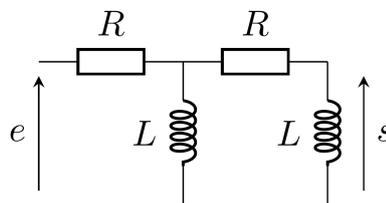L'entrée e est délivrée par la prise téléphonique murale.



2 - Indiquer, en justifiant, de quel type de filtre il s'agit.

La sortie s doit-elle correspondre au signal fourni à la box internet ou au téléphone ?

Afin de trouver l'expression de la fonction de transfert $\underline{H} = \frac{\underline{s}}{\underline{e}}$ on procède en plusieurs étapes.

Notons \underline{u} la tension aux bornes de la bobine de gauche. On travaille avec les impédances complexes.

3 - a - Donner l'expression de \underline{s} en fonction de \underline{u} , L , R et ω .

b - D'autre part, donner l'expression de \underline{u} en fonction de \underline{e} , R , et d'une impédance équivalente \underline{Z} bien choisie (et dont on donnera l'expression).

On peut alors montrer en utilisant les deux questions précédentes (mais on ne le fera pas) que la fonction de transfert a l'expression suivante :

$$\underline{H} = \frac{-x^2}{1 + 3jx - x^2}, \quad \text{avec} \quad x = \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{L\omega}{R}.$$

- 4 - a - Donner la valeur de \underline{H} pour $x = 1$, et l'expression du gain en décibel et la valeur de la phase.
- b - Donner un équivalent de \underline{H} à hautes et basses fréquences.
- c - Donner l'équation des asymptotes pour le gain en décibel et pour la phase.
- d - Tracer l'allure du diagramme de Bode en gain et en phase.
- 5 - Donner l'expression du module de \underline{H} en fonction de ω . Même question pour l'argument de \underline{H} .

Introduction aux parties II et III


Les deux parties suivantes sont elles-mêmes découpées en sous-parties qui sont souvent indépendantes. Ne pas hésiter à parcourir tout le sujet.

On utilisera pour les applications numériques soit les aides aux calculs ci-dessous, soit un calcul approché à un chiffre significatif.

$$30^\circ = 0,5 \text{ rad} \quad \frac{0,5^2}{16} \times 3600 = 62 \quad \frac{4,3}{\sqrt{2}} = 3 \quad 9,8 \simeq 0,99\pi^2$$

$$\frac{47 \times 0,2}{4,3} = 2,2 \quad \frac{47 \times 4,3}{0,2} = 1010 \quad \frac{4,3}{47 \times 0,2} = 0,46$$

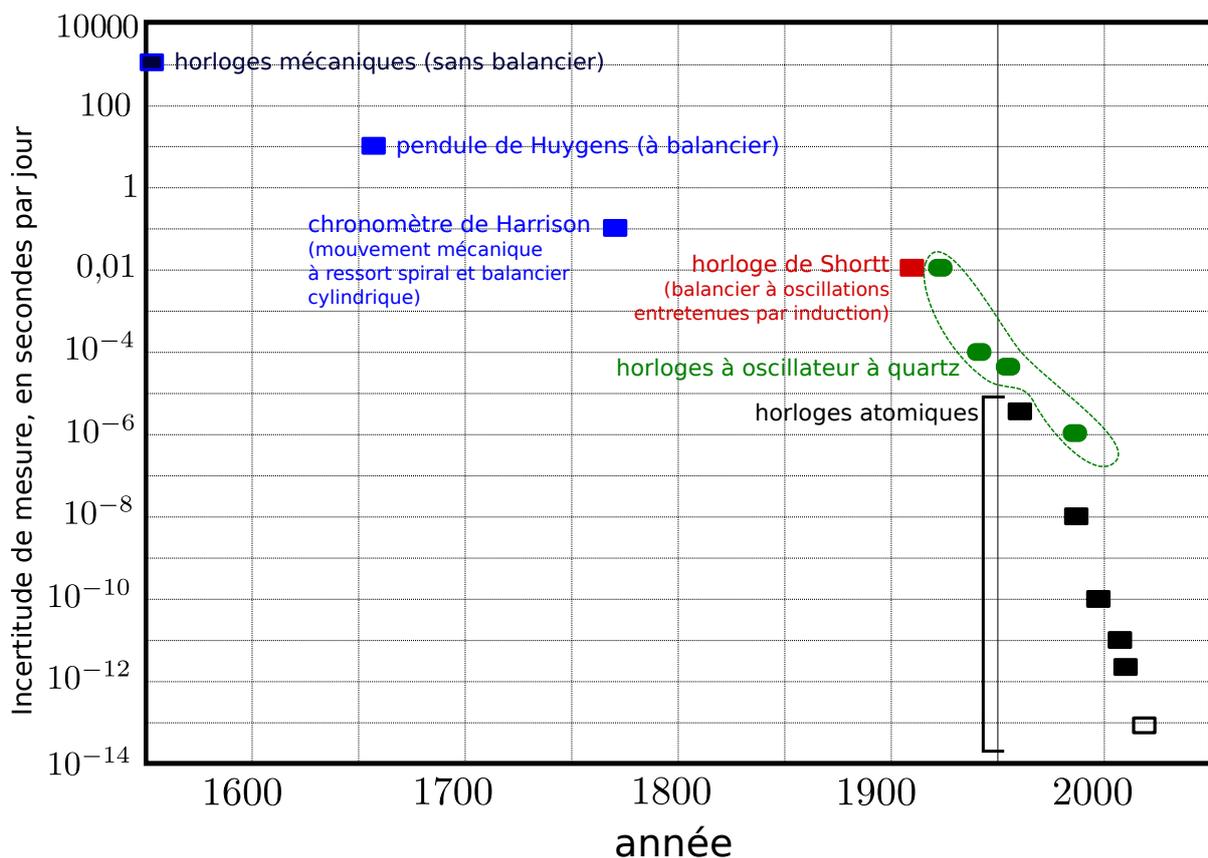
La mesure du temps s'est faite par des moyens divers au cours de l'histoire de l'humanité : cadrans solaires, sabliers, pendules, circuits électroniques... La précision de cette mesure s'est sans cesse améliorée, pour atteindre celle des horloges atomiques d'aujourd'hui (voir graphique ci-dessous).



II Mesure du temps par horloge à balancier : étude du pendule

Galilée montre vers 1610 que les oscillations d'un pendule sont isochrones : elles ne dépendent pas de l'amplitude du mouvement. Huygens exploite ceci à partir de 1657 pour concevoir une horloge dont le mouvement est régulé par les oscillations d'un pendule : la précision s'en trouve grandement améliorée. C'est ce type d'horloge que nous étudions.

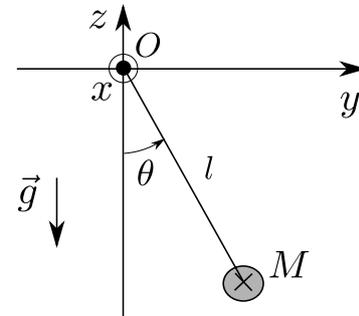On considère un pendule dont toute la masse m est localisée au point M . Le fil reliant O à M est supposé inextensible et de masse négligeable. On note l sa longueur. On se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen. On négligera tout frottement. Le champ de pesanteur est $\vec{g} = -g\vec{e}_z$ avec z axe vers le haut et $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.



Mise en équation et résolution dans le cas des petites oscillations

On suppose que le pendule est lâché d'un angle initial $\theta_0 \ll 1 \text{ rad}$ avec une vitesse angulaire initiale $\dot{\theta}_0 = 0$.

- Donner les expressions des forces s'exerçant sur la masse, en les exprimant dans la base de coordonnées polaires $\vec{e}_r, \vec{e}_\theta$.

On fera apparaître sur un schéma ces vecteurs de base.


Donner également l'expression de l'accélération de la masse.

- En utilisant le principe fondamental de la dynamique, en déduire une équation du mouvement portant sur $\theta(t)$.
- Faire une hypothèse qui permet de résoudre simplement cette équation. La résoudre en donnant l'expression de $\theta(t)$ en fonction de θ_0, g, l et t .
- Donner l'expression T_0 de la période des oscillations.
- Un peu avant la Révolution française, il a été proposé de définir l'unité "un mètre" comme la longueur du fil d'un pendule pour lequel une demi-oscillation dure une seconde (la période est donc de 2 s). Ce n'est finalement pas ceci qui a été retenu, mais une définition basée sur la longueur du méridien terrestre. La définition historique avec le pendule est néanmoins celle qui a donné la définition du méridien.
Quelle est aujourd'hui la longueur d'un tel pendule?

Influence des frottements

On reprend l'étude du pendule, mais en prenant cette fois en compte les frottements de l'air sous la forme d'une résultante s'exerçant sur la masse $\vec{f} = -C\vec{v}$, où \vec{v} est la vitesse de la masse.

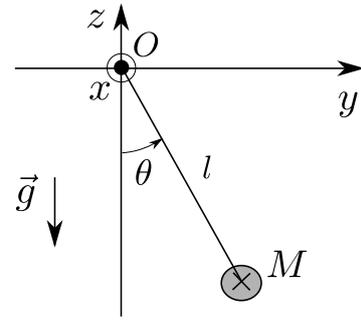On fera l'approximation des petites oscillations, et le pendule est lâché sans vitesse d'un angle θ_0 .



11. Montrer qu'on aboutit à une équation du mouvement $\ddot{\theta} + \frac{C}{m}\dot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$.
12. Donner l'expression de la pulsation propre ω_0 et du facteur de qualité Q du système en fonction de m , C , g et l .
13. Expérimentalement, un pendule optimisé oscille environ 100 fois avant de presque s'arrêter. Quelle est l'ordre de grandeur du facteur de qualité ?
14. Donner l'expression de $\theta(t)$, solution de l'équation différentielle ci-dessus. On précisera l'expression des paramètres qui interviennent dans l'expression en fonction de θ_0 , ω_0 et de Q .

Expression de la période dans le cas des grandes oscillations

On remplace la ficelle par une tige rigide, de masse négligeable par rapport à la masse m . Ceci ne change donc rien à la mise en équation, et permet simplement au pendule de faire des mouvements de grande amplitude sans que la ficelle ne se détende (par exemple lorsque le pendule est vers $\theta = \pi$). La force exercée par la tige sur la masse ne travaille pas. On ne tiendra donc pas compte de cette tige.

On suppose dans la suite que le pendule n'effectue pas de tour complet, et qu'il est lâché d'un angle θ_0 avec une vitesse angulaire initiale nulle.

15. À partir de l'équation du mouvement $\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0$, en déduire une expression de $\dot{\theta}^2$ en fonction de ω_0 , θ et θ_0 .
16. En déduire une expression de l'angle infinitésimal $d\theta$ parcouru par le pendule pendant un temps dt .
17. En déduire que la période des oscillations du pendule s'écrit

$$T = T_0 \times \frac{\sqrt{2}}{\pi} \int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos \theta - \cos \theta_0}}, \quad \text{avec} \quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}. \quad (1)$$

Cette expression montre que la période du pendule dépend en réalité de l'amplitude θ_0 des oscillations, contrairement à ce qui a été trouvé dans la partie précédente où seules les petites oscillations étaient considérées. Ceci pose un problème majeur dans la conception d'horloges dont la régularité est basée sur les oscillations d'une masse, et il est souhaitable d'évaluer l'expression de cette période.

Expression approchée de la période dans le cas des oscillations pas trop grandes

L'équation (1) contient une intégrale difficile à exprimer analytiquement. Nous proposons ici d'obtenir une expression approchée de la période T sans passer par ce calcul d'intégrale. On part de l'équation du mouvement $\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0$, avec $\omega_0^2 = g/l$, et on effectue les étapes suivantes :


- On utilise cette fois le développement de $\sin \theta$ à l'ordre supérieur : $\sin \theta \simeq \theta - \frac{\theta^3}{6}$.
- L'équation différentielle obtenue n'est alors plus linéaire. On continue toutefois de chercher une solution sous la forme $\theta(t) = \theta_0 \sin(\omega t)$.
- Pour exprimer le terme en θ^3 , on utilise : $\sin^3(\omega t) = \frac{3}{4} \sin(\omega t) - \frac{1}{4} \sin(3\omega t)$.
- On néglige le terme en $\sin(3\omega t)$.

18. En suivant les indications ci-dessus, montrer qu'on aboutit à l'expression $\omega^2 = \omega_0^2 \left(1 - \frac{\theta_0^2}{8}\right)$.

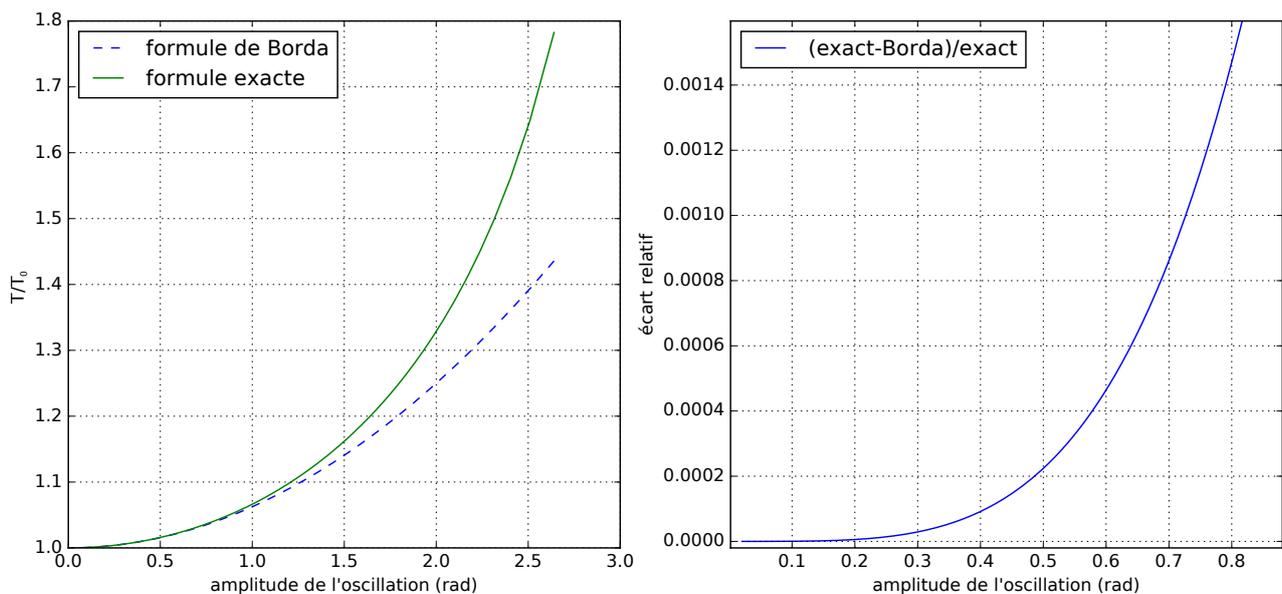19. En déduire qu'à l'ordre le plus bas en θ_0 , on a l'expression suivante de la période des oscillations :

$$T = T_0 \times \left(1 + \frac{\theta_0^2}{16}\right), \quad \text{avec } T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}. \quad (2)$$

Cette formule est appelée formule de Borda. Le graphique ci-dessous montre la comparaison entre T donnée par la formule exacte (relation (1)) et T donnée par la formule de Borda (relation (2)).



On prend $\theta_0 = 30^\circ$ et $T_0 = 1$ s.

20. En utilisant la formule de Borda, quel pourcentage d'erreur sur la période réelle commet-on ?

21. On utilise la formule de Borda. Si on compte 3600 oscillations du pendule (soit donc une heure pour un pendule de période 1 s), quelle durée s'est-elle écoulée ?

D'après le graphique donné en début d'énoncé, peut-on dire que Huygens avait pris en compte la dépendance en θ_0 pour réaliser ses horloges ?


III La révolution de l'horloge à quartz

III.1 Étude d'un circuit à quartz

La première horloge à quartz est conçue en 1927 par les laboratoires Bell. La première montre-bracelet est commercialisée en 1969.

Le quartz est un cristal piézoélectrique : lorsqu'il est soumis à une différence de potentiel il se déforme, et inversement s'il est contraint mécaniquement alors une différence de potentiel apparaît entre ses faces.

Un cristal de quartz taillé en diapason – comme sur la figure ci-contre – vibre mécaniquement à une fréquence bien précise. Il est inséré dans un circuit électronique, avec une électrode métallisée sur chacune de ses faces. Cette précision dans la fréquence de vibration, associée au couplage électrique par l'effet piézoélectrique, permet d'obtenir des circuits électroniques résonants avec des facteurs de qualité très élevés, et donc des oscillateurs très précis.

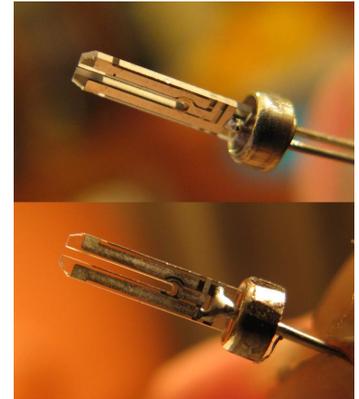


Quartz servant dans une montre.

source : https://en.wikipedia.org/wiki/Quartz_clock

Étude du quartz

Pour étudier la résonance très sélective du quartz, on le place dans le montage ci-contre.

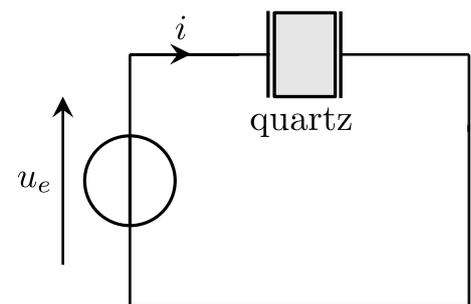On dispose également d'un dispositif, non représenté, qui délivre une tension U_s égale à l'amplitude du courant i multipliée par une résistance $R = 47 \text{ k}\Omega$: si $i(t) = i_0 \cos(\omega t + \varphi)$, alors $U_s = Ri_0$.




L'étude se fait en régime sinusoïdal forcé, et on utilise le formalisme complexe. On note les grandeurs complexes en les soulignant. Par exemple $i(t) = i_0 \cos(\omega t + \varphi)$ est représenté par $\underline{i}(t) = i_0 \exp\{j(\omega t + \varphi)\}$.

22. Justifier que $\underline{i} = \frac{\underline{u}_e}{\underline{Z}_q}$, où \underline{Z}_q est l'impédance électrique du quartz.

Électriquement, le comportement du quartz peut être modélisé par un condensateur C_0 (capacité des électrodes séparées par un diélectrique et des fils de liaisons) en parallèle avec un circuit série r, L_1 et C_1 qui correspond aux grandeurs motionnelles. Ce circuit série r, L_1, C_1 représente le couplage électromécanique lié à l'effet piézoélectrique.

On étudie les résonances, donc la recherche des pulsations ω telles que l'amplitude de i soit importante, donc telles que $1/|\underline{Z}_q|$ tende vers des valeurs importantes.

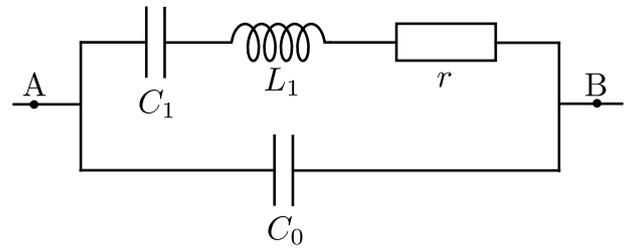


Pour repérer la résonance, on néglige d'abord tout effet dissipatif : dans les deux questions qui suivent, $r = 0$.

23. Montrer que l'impédance \underline{Z}_q équivalente au dipôle A-B vérifie $\frac{1}{\underline{Z}_q} = jC_{\text{éq}}\omega \frac{1 - \omega^2/\omega_2^2}{1 - \omega^2/\omega_1^2}$, avec $\omega_1 = 1/\sqrt{L_1 C_1}$ et ω_2 et $C_{\text{éq}}$ dont on donnera les expressions en fonction de C_0 , C_1 et L_1 .

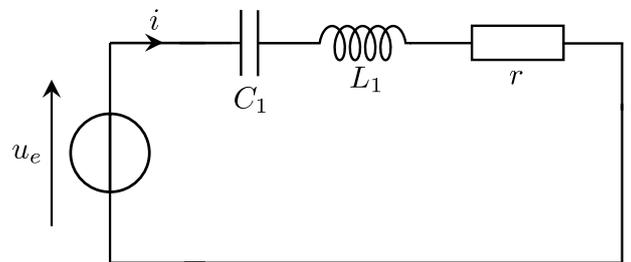
24. En déduire l'expression de la fréquence f_1 de résonance en intensité du circuit d'étude du quartz.

Les questions qui précèdent montrent que c'est la branche L_1, C_1, r qui est responsable de la résonance. Pour simplifier, on étudie donc le quartz en enlevant dans le modèle la capacité C_0 . On obtient alors le circuit ci-contre.



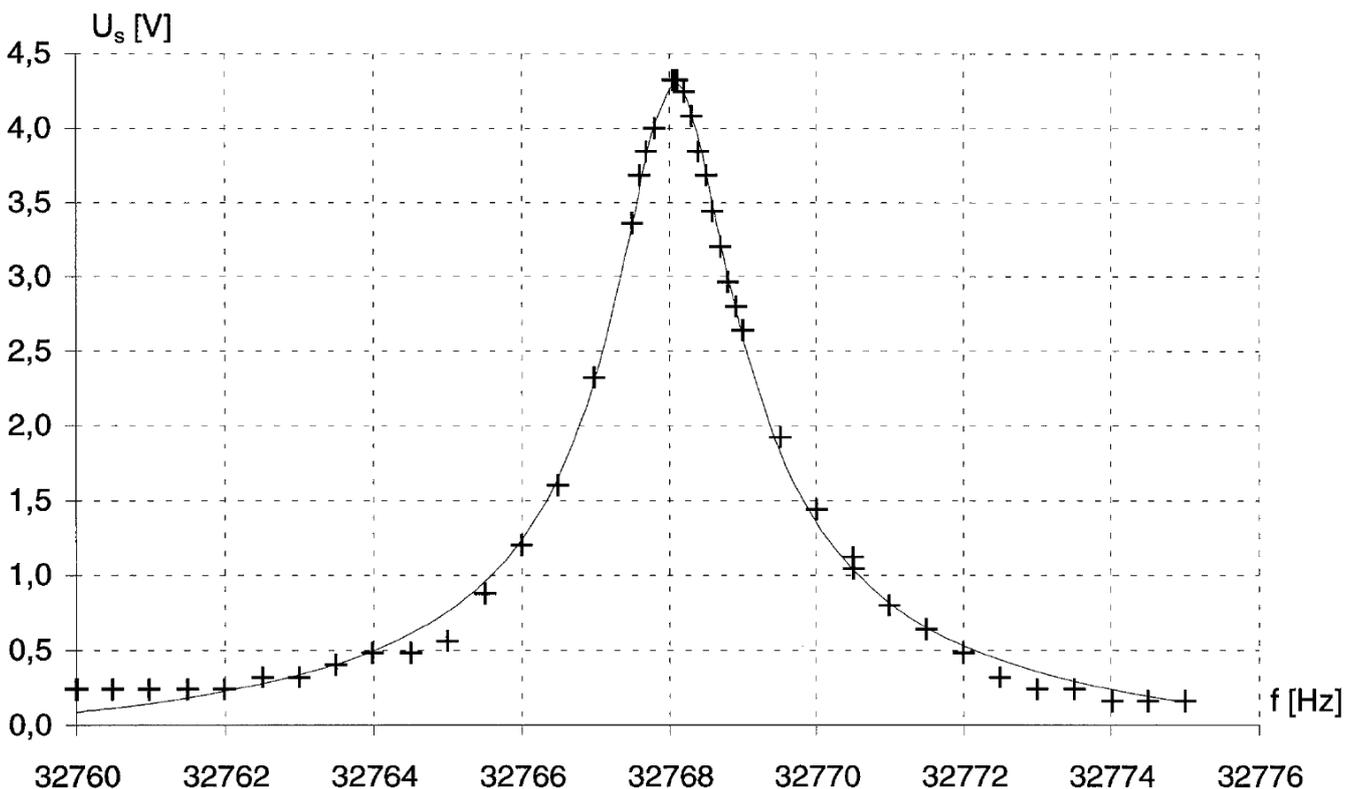25. Montrer que $\underline{i} = \frac{u_e/r}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_1} - \frac{\omega_1}{\omega} \right)}$ avec $Q = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{L_1}{C_1}}$ et $\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}$.

La courbe ci-dessous donne, pour chaque point, la valeur de U_s pour une fréquence f donnée du signal $u_e(t)$. On rappelle que $U_s = R \times i_0$. L'amplitude du signal u_e est $u_0 = 0,20 \text{ V}$.



On donne également l'expression de l'acuité d'une résonance dans le cas étudié ici : $Q = \frac{f_r}{\Delta f}$, où Q est le facteur de qualité, f_r est la fréquence de résonance et Δf la largeur de la bande passante. Cette dernière est définie comme $\Delta f = |f_{c2} - f_{c1}|$, avec f_{c2} et f_{c1} les deux fréquences telles que l'amplitude de sortie soit égale à l'amplitude de sortie maximale divisée par $\sqrt{2}$.

26. En exploitant ce graphique, donner une valeur de la résistance r .

27. Donner également une valeur du facteur de qualité Q .

On retiendra les valeurs approchées $r = 2 \text{ k}\Omega$, $Q = 20\,000$ et $\omega_1 = 2 \times 10^5 \text{ rad/s}$.

28. Donner les expressions de L_1 et C_1 en fonction de Q , r et ω_1 .

29. En déduire la valeur de L_1 . Commentaire ?

Utilisation dans une montre

Le quartz permet ainsi de concevoir un circuit filtre passe-bande avec un facteur de qualité très élevé.

30. Si on laisse le circuit précédent osciller de façon libre, donner une estimation du temps pendant lequel les oscillations perdurent. Ceci est-il raisonnable pour fabriquer une horloge ?

Le quartz est en réalité inséré dans un circuit dit "oscillateur", qui entretient ses oscillations. Le facteur de qualité élevé permet d'avoir un signal quasi-harmonique dont la fréquence est précisément contrôlée et vaut, dans le cas présent, 32 768 Hz.

31. On peut remarquer que $32\,768 = 2^{15}$. Quelle peut-être la raison d'un tel choix pour la fabrication d'une montre ?

Précision

La fréquence de résonance du quartz varie en fonction de la température, avec typiquement une variation relative $\frac{\Delta f}{f} \simeq 10^{-6}$ pour un écart de 10°C .

32. Quel est alors l'imprécision en seconde cumulée sur une journée de fonctionnement ?

33. Comparer ceci aux données de la figure de début d'énoncé. Sachant que les précisions reportées sur cette figure sont pour des horloges de laboratoire de précision, quelle précaution simple a-t-elle pu être mise en œuvre pour pallier aux variations de température ?


IV Énergie en mécanique

Les deux questions ci-dessous sont indépendantes. On pourra introduire les axes et les grandeurs nécessaires (comme g par exemple).

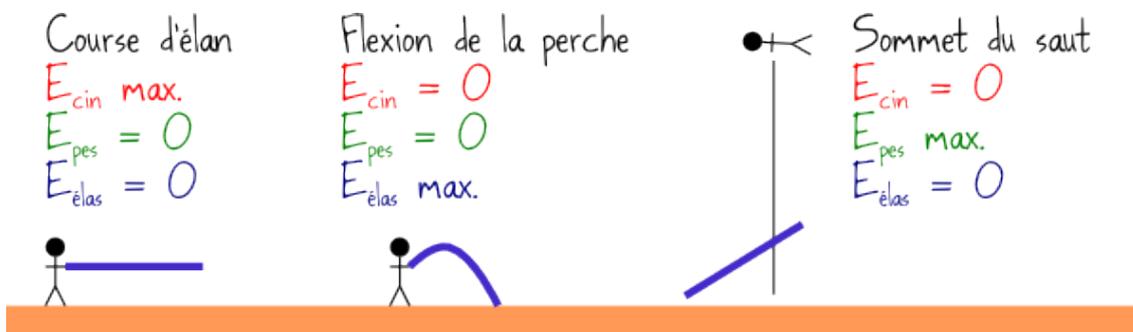34. On lance une balle avec une vitesse initiale V_0 vers le haut depuis l'altitude $z = 0$. Déterminer l'expression de la hauteur maximale atteinte par la balle en négligeant tout frottement.

Le record du monde de saut à la perche est détenu par le français Renaud Lavillenie, qui a franchi en 2014 une hauteur de 6,16 m.

Le schéma suivant, extrait du site sciencetonnante.wordpress.com, permet de comprendre les bilans d'énergie en jeu lors d'un tel saut. On indique que la vitesse maximale en sprint d'un coureur est de l'ordre de 10 m/s (100 m en 10 s).



35. À l'aide de considérations énergétiques, estimer la hauteur maximale que peut atteindre un sauteur à la perche.

En particulier, cette hauteur maximale dépend-elle de la hauteur de la perche? Quel est le rôle de la perche d'un point de vue énergétique?